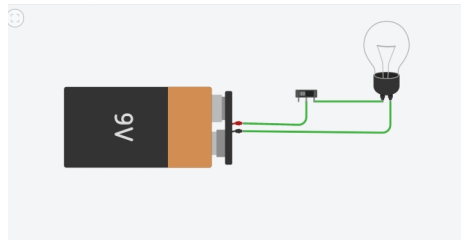



Realiza los siguientes circuitos en el TinkerCad. Tarea extra.

Explica como funciona cada uno.


A)




B)

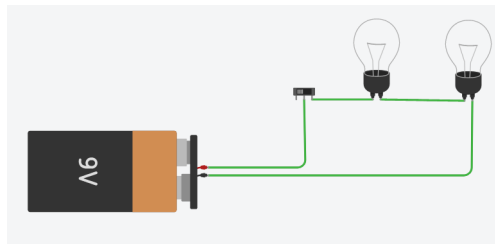


C)

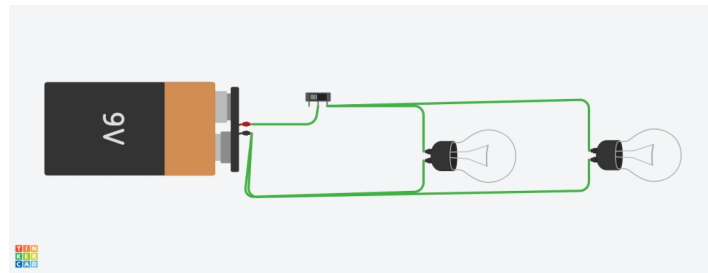


D)

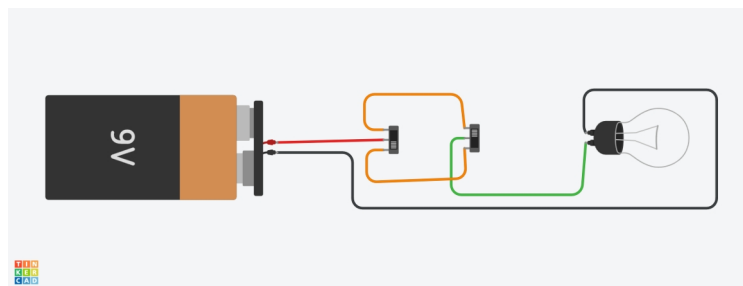


E)

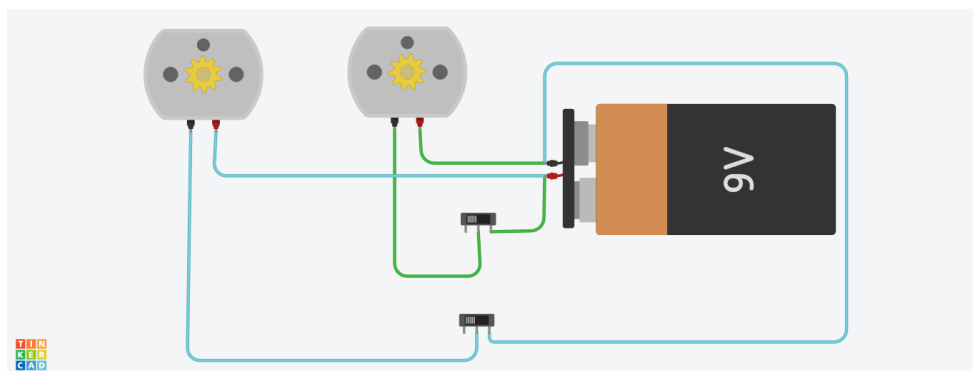


F)

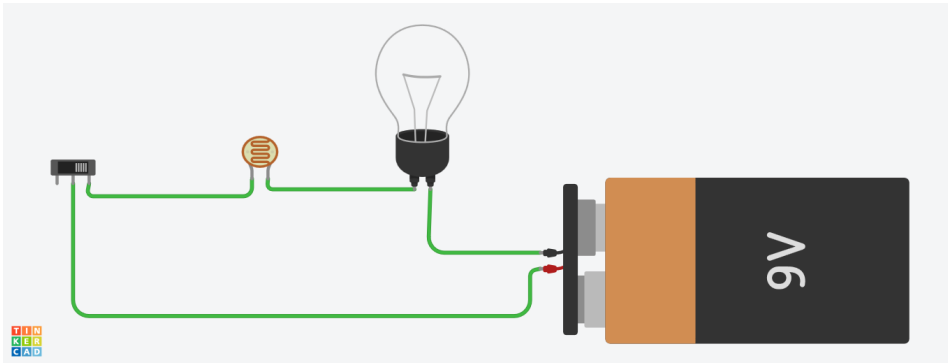

G)

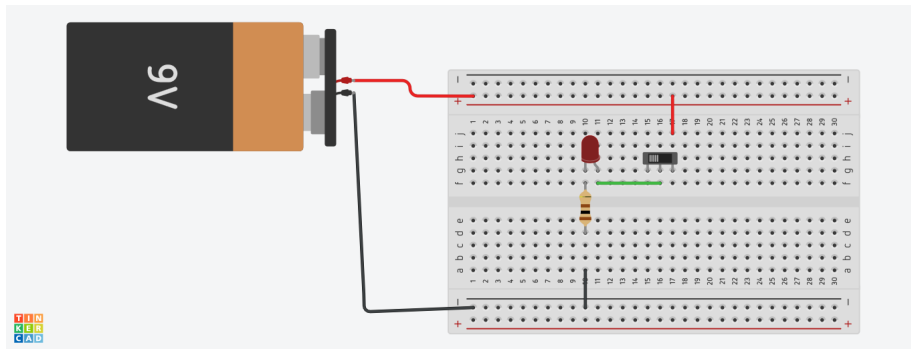

H)

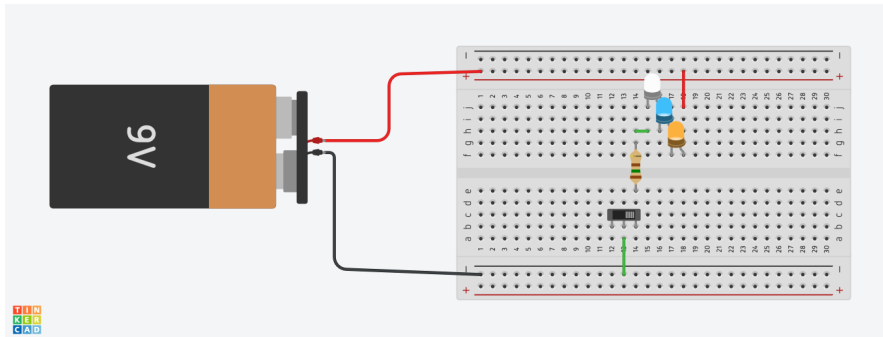

I)

